

# 单周期CPU设计

---

计算机组成原理实验

PB20020480 王润泽

## 实验目的

---

- 理解CPU的结构和工作原理
- 掌握单周期CPU的设计和调试方法
- 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

## 实验环境

---

OS Windows11

Vivado 2019

FPGA 开发板

## 实验内容

---


- 设计单周期RISC-V CPU，可执行以下13条指令：
  - add** rd, rs1, rs2
  - sub** rd, rs1, rs2
  - addi** rd, rs1, imm
  - slli** rd, rs1, imm
  - auipc** rd, imm
  - lui** rd, imm
  - lw** rd, offset(rs1)
  - sw** rs2, offset(rs1)
  - beq** rs1, rs2, offset
  - blt** rs1, rs2, offset
  - bge** rs1, rs2, offset
  - jal** rd, offset
  - jalr** rd, offset
- 将CPU和PDU整合后下载至FPGA，进行逐条指令功能测试
- 将CPU和PDU整合后下载至FPGA，进行排序程序测试

## 实验设计


---
 
## 1.指令集设计


- add rd, rs1, rs2 #  $x[rd] = x[rs1] + x[rs2]$
- sub rd, rs1, rs2




- addi rd, rs1, imm
- slli rd, rs1, imm

 


- auipc rd, imm
- lui rd, imm

 


- lw rd, offset(rs1)

 


- sw rs2, offset(rs1)

 

 
- beq rs1, rs2, offset
- blt rs1, rs2, offset
- bge rs1, rs2, offset





- jal rd, offset

 


- jalr rd, offset

 

## 2.单周期CPU与调试接口数据通路

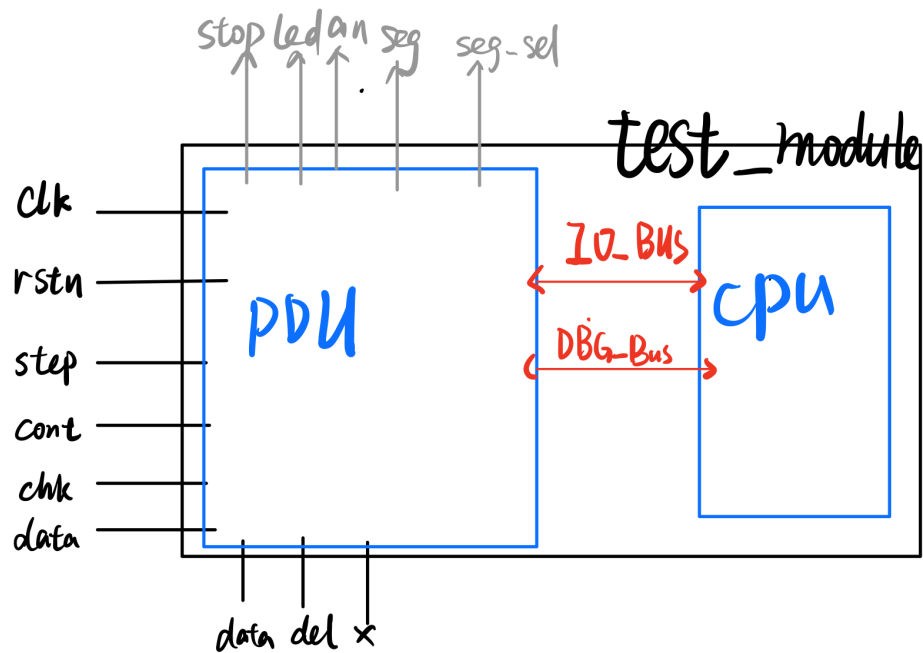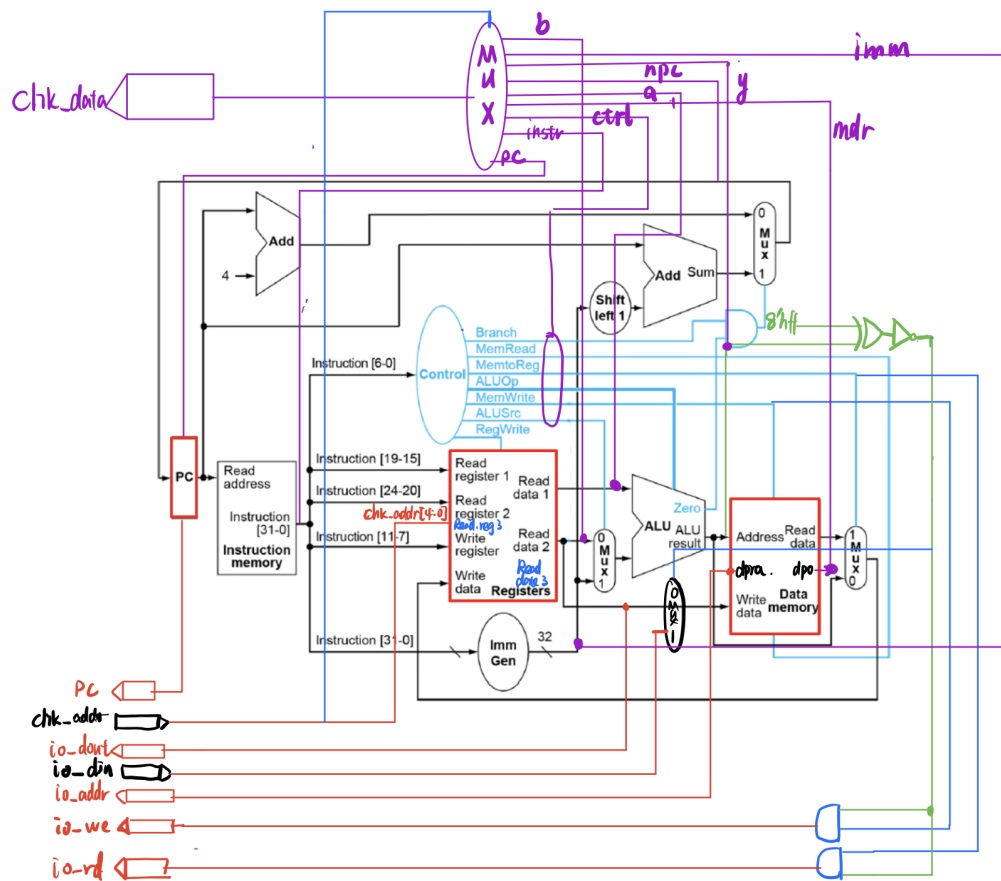

## 3.PDU设计

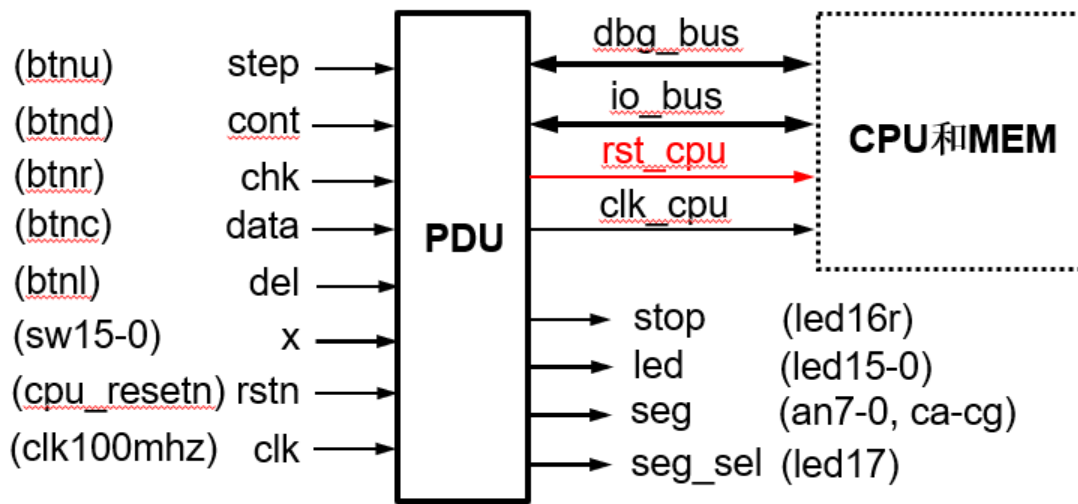

## 4.模块接口

### • CPU模块接口

```
module test_cpu (
    input clk, //时钟频率不能是100MHZ
    input rstn,

    //IO_BUS
    output [7:0] io_addr, //外设地址
    output [31:0] io_dout, //向外设输出的数据
    output io_we, //向外设输出数据时的写使能信号
    output io_rd, //从外设输入数据时的读使能信号
    input [31:0] io_din, //来自外设输入的数据

    //Debug_BUS
    output reg[31:0] pc, //当前执行指令地址
    input [15:0] chk_addr, //数据通路状态的编码地址
    output reg[31:0] chk_data //数据通路状态的数据
);
```

### • PDU模块接口

```
module pdu(
    input clk, //clk100mhz
    input rstn, //cpu_resetr

    input step, //btneu
    input cont, //btnd
    input chk, //btnr
    input data, //btnc
    input del, //btnl
    input [15:0] x, //sw15-0

    output stop, //led16r
    output [15:0] led, //led15-0
    output [7:0] an, //an7-0
    output [6:0] seg, //ca-cg
    output [2:0] seg_sel, //led17
);
```

```

output clk_cpu,          //cpu's clk
output rst_cpu,          //cpu's rst

//IO_BUS
input [7:0] io_addr,
input [31:0] io_dout,
input io_we,
input io_rd,
output [31:0] io_din,

//Debug_BUS
input [31:0] chk_pc,     //连接CPU的npc
output [15:0] chk_addr,
input [31:0] chk_data
);

```

## CPU代码

```

//IO
assign io_we = (alu_out[15:8]==8'hff) & MemWrite; //写使能
assign data_mem_mux = (alu_out[15:8]==8'hff)?io_din:data_mem_out; //当不由内存写入回
寄存器时，由外设写入
assign io_rd = (alu_out[15:8]==8'hff) & (MemtoReg==WB_RD); //读使能
assign io_dout = reg_rd2; //e.g. sw x10 4(0xff00) 计算 外设的地址 并向外设存值
assign io_addr = alu_out[7:0];
/*Debug*/
always@(*)begin
    case(chk_addr[13:12])
        2'b00:begin
            case(chk_addr[3:0])
                4'h0: chk_data = next_pc;
                4'h1: chk_data = pc;
                4'h2: chk_data = instruction;
                4'h3: chk_data = {Branch,MemtoReg,AluOp,MemWrite,AluSrc,Regwrite};

                4'h4: chk_data = reg_rd1;
                4'h5: chk_data = reg_rd2;
                4'h6: chk_data = extend_imm;
                4'h7: chk_data = alu_out;
                4'h8: chk_data = data_mem_mux;
            endcase
        end
        2'b01:begin
            chk_data = r_data;
        end
        2'b10:begin
            chk_data = m_data;
        end
    endcase
end

//pc control
assign pc_add=pc+32'd4;

```

```

assign pc_sum=extend_imm+pc;
always@(*)begin
    case(Branch)
        B_E:next_pc=(alu_z[0] & (~alu_z[1])) ? pc_sum:pc_add;
        B_L:next_pc=(alu_z==2'b10) ? pc_sum:pc_add;
        B_G:next_pc=(alu_z==2'b10) ? pc_add:pc_sum;
        J_JAL:next_pc = pc_sum;
        I_JALR:next_pc = {alu_out[31:1],1'b0};
        B_NULL:next_pc = pc_add;
        default:next_pc=pc_add;
    endcase
end

always@(posedge clk, posedge rstn)begin
    if (rstn) begin
        pc <= 32'd0;
    end else begin
        pc <= next_pc;
    end
end

//get IC
inst_mem2 inst_mem(pc[9:2], instruction);

assign opcode = instruction[6:0];
assign funct3 = instruction[14:12];
assign funct7 = instruction[31:25];
assign rs1 = instruction[19:15];
assign rs2 = instruction[24:20];
assign rd = instruction[11:7];
//register

reg_file #(32) Register
    (.clk(clk),
     .ra0(rs1),
     .ra1(rs2),
     .ra2(chk_addr[4:0]),
     .rd0(reg_rd1),
     .rd1(reg_rd2),
     .rd2(r_data),
     .wa(rd),
     .we(RegWrite),
     .wd(reg_wd));

always @(*) begin //reg write back control
    case (MemtoReg)
        WB_ALU: reg_wd = alu_out;
        WB_RD: reg_wd = data_mem_mux;
        WB_PC_ADD:reg_wd = pc_add;
        WB_PC_SUM:reg_wd = pc_sum;
        WB_LUI:reg_wd = extend_imm;
        default: reg_wd = 0;
    endcase
end

//CALCULATE ALU
assign alu_a = reg_rd1;
assign alu_b = AluSrc ? extend_imm : reg_rd2;//是写入立即数还是寄存器读口?

```

```

alu ALU(.a(alu_a), .b(alu_b), .f(ALuOp), .y(alu_out), .z(alu_z));

//Distributed Memory
assign data_mem_we = MemWrite&(~(alu_out[15:8]==8'hff)); //当外设不写时，内存写
//assign io_we = (alu_out[15:8]==8'hff) & MemWrite; //对外存写使能
data_mem2 data_mem(
    .a(alu_out[9:2]),
    .d(reg_rd2),
    .dpra(chk_addr[7:0]),
    .clk(clk),
    .we(data_mem_we),
    .spo(data_mem_out),
    .dpo(m_data));

//analysis IC and control
always@(*)begin
    case(opcode)
        OP_R:begin //R: add sub
            Branch = B_NULL;
            ImmGen = 0;
            ALuSrc = 0; //ALU使用reg2
            if(func7==7'b0000000) //add
                ALuOp = ADD;
            else if(func7==7'b0100000) //sub
                ALuOp = SUB;
            MemtoReg = WB_ALU;
            RegWrite=1;
            MemWrite = 0;

        end

        OP_IMM:begin //addi
            Branch = B_NULL;
            ImmGen = 1;
            ALuSrc = 1; //ALU使用立即数
            if(func3=='b000) //addi
                ALuOp = ADD;
            else if(func3==3'b001) //slli
                ALuOp = SLL;
            MemtoReg = WB_ALU;
            RegWrite=1;
            MemWrite = 0;

        end

        OP_LOAD:begin //lw
            Branch=B_NULL;
            ImmGen=1;
            ALuSrc=1; //ALU使用立即数
            ALuOp=ADD;
            MemtoReg = WB_RD;
            RegWrite=1;
            MemWrite=0;

        end

        OP_STORE:begin //sw
            Branch=B_NULL;
            ImmGen=1;
            ALuSrc=1; //ALU使用立即数
            ALuOp=ADD;

```

```

        MemtoReg = WB_NULL; //不写回寄存器
        RegWrite=0;
        MemWrite=1; //对内存写入
    end
OP_JAL:begin//jal
    Branch=J_JAL;
    ImmGen=1; //生成立即数
    ALUSrc=0; //是PC+立即数
    ALUOp=ADD;
    MemtoReg = WB_PC_ADD;
    RegWrite=1;
    MemWrite=0;
end
OP_JALR:begin//jalr
    Branch=I_JALR;
    ImmGen=1; //生成立即数
    ALUSrc=1;
    ALUOp=ADD;
    MemtoReg = WB_PC_ADD;
    RegWrite=1;
    MemWrite=0;
end
OP_BRANCH:begin
    if(func3==3'b000)//分支指令 beq
        Branch=B_E;
    else if(func3==3'b100)//blt
        Branch=B_L;
    else if(func3==3'b101)//bge
        Branch=B_G;
    ImmGen=1; //生成立即数
    ALUSrc=0;
    ALUOp=SUB;
    MemtoReg = WB_NULL;
    RegWrite=0;
    MemWrite=0;
end
OP_AUIPC:begin//auipc
    Branch=B_NULL;
    ImmGen=1; //生成立即数
    ALUSrc=0;
    ALUOp=ADD;
    MemtoReg = WB_PC_SUM;
    RegWrite=1;
    MemWrite=0;
end
OP_LUI:begin//lui
    Branch=B_NULL;
    ImmGen=1; //生成立即数
    ALUSrc=0;
    ALUOp=ADD;
    MemtoReg = WB_LUI;
    RegWrite=1;
    MemWrite=0;
end
default:begin
    Branch=B_NULL;
    ImmGen=0; //生成立即数
    ALUSrc=0;

```



```

        AluOp=ADD;
        MemtoReg = WB_NULL;
        RegWrite=0;
        MemWrite=0;

    end
endcase
end
//ImmGen control
always @(*) begin
    if(ImmGen)begin
        case (opcode)
            //addi
            OP_IMM: begin
                if(func3==3'b000)
                    extend_imm = instruction[31]?
                    {20'b1111_1111_1111_1111_1111, instruction[31:20]}:
                    {20'b0000_0000_0000_0000_0000, instruction[31:20]};
                else if(func3==3'b001)
                    extend_imm =
                    {27'b0000_0000_0000_0000_0000_0000_00, instruction[24:20]};
            end
            //lw jalr
            OP_LOAD,OP_JALR: begin
                extend_imm = instruction[31]?
                {20'b1111_1111_1111_1111_1111, instruction[31:20]}:
                {20'b0000_0000_0000_0000_0000, instruction[31:20]};
            end
            //sw
            OP_STORE: begin
                extend_imm = instruction[31]?
                {20'b1111_1111_1111_1111_1111, instruction[31:25],
instruction[11:7]}:
                {20'b000_0000_0000_0000_0000, instruction[31:25],
instruction[11:7]};
            end
            //jal
            OP_JAL: begin
                extend_imm = instruction[31]?
                {11'b111_1111_1111, instruction[31], instruction[19:12],
instruction[20],instruction[30:21],1'b0}:
                {11'b000_0000_0000, instruction[31], instruction[19:12],
instruction[20],
instruction[30:21], 1'b0};
            end

            //beq ble bge
            OP_BRANCH: begin
                extend_imm = instruction[31]?
                {19'b111_1111_1111_1111_1111, instruction[31], instruction[7],
instruction[30:25], instruction[11:8], 1'b0}:
                {19'b000_0000_0000_0000_0000, instruction[31], instruction[7],
instruction[30:25], instruction[11:8], 1'b0};
            end
            //lui auipc
            OP_LUI,OP_AUIPC:begin
                extend_imm = {instruction[31:12],12'b0000_0000_0000};
            end

```

```

        default:
            extend_imm = 32'd0;
        endcase
    end
end
end

```

## 下载测试

### 1.测试指令

#### 汇编代码

```

.data
led_data:.word 1
swt_data:.word 2
fail_data:.word 0xffff

.text
test_lw:
    lw a1, 0(x0)#test_lw
    lw a2, 4(x0)
test_sw:
    sw a2, 0(x0)#test_sw
test_jal:
    jal x0,test_beq    #test_jal
silent1:
    addi a1, x0, 0
test_beq:
    beq x0,x0 ,test_blt #test_beq
    jal x0, fail
silent2:
    addi a2, x0, 0
test_blt:
    blt x0,a1,test_addi    #test_blt
test_addi:
    addi a2, x0,2    #test_addi
    addi a0,x0,2
    beq a0,a2,test_add
    jal x0,fail
test_add:
    add a3, a1, a2    #test_add
    addi a0,x0,3
    beq a0,a3,test_sub
    jal x0,fail
test_sub:
    addi a4,x0,4
    sub a4, a4,a1    #test_sub
    addi a0,x0,3
    beq a0, a4, test_auipc
    jal x0,fail

test_auipc:
    auipc t1, 0x1    #test_auipc
    auipc t0,0x1
    addi t1,t1,4
    beq t0,t1,test_jalr
    jal x0,fail

```

```

test_jalr:
    auipc t0,0          #test_jalr
    jalr x0,t0,20
    jal x0,fail
fail:
    lw a0,8(x0)
    sw a0,0(x0)
    jal x0,exit
success:
    addi a0,x0,0        #exit
exit:

```


## 运行成功结果

Text Segment				
Bkpt	Address	Code	Basic	
<input type="checkbox"/>	0x00003000	0x00002583	lw x11,0(x0)	8: lw a1, 0(x0)#test_lw
<input type="checkbox"/>	0x00003004	0x00402603	lw x12,4(x0)	9: lw a2, 4(x0)
<input type="checkbox"/>	0x00003008	0x00c02023	sw x12,0(x0)	11: sw a2, 0(x0)#test_sw
<input type="checkbox"/>	0x0000300c	0x0080006f	jal x0,0x00000008	13: jal x0,test_beq #test_ja
<input type="checkbox"/>	0x00003010	0x00000593	addi x11,x0,0	15: addi a1, x0, 0
<input type="checkbox"/>	0x00003014	0x00000663	beq x0,x0,0x0000000c	17: beq x0,x0 ,test_blt #test_
<input type="checkbox"/>	0x00003018	0x0600006f	jal x0,0x00000060	18: jal x0, fail
<input type="checkbox"/>	0x0000301c	0x00000613	addi x12,x0,0	20: addi a2, x0, 0
<input type="checkbox"/>	0x00003020	0x00b04263	blt x0,x11,0x00000004	22: blt x0,a1,test_addi #tes
<input type="checkbox"/>	0x00003024	0x00200613	addi x12,x0,2	24: addi a2, x0, 2 #test_addi
<input type="checkbox"/>	0x00003028	0x00200513	addi x10,x0,2	25: addi a0,x0,2
<input type="checkbox"/>	0x0000302c	0x00c50463	beq x10,x12,0x00000008	26: beq a0,a2,test_add

Data Segment				
Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)
0x00000000	0x00000002	0x00000002	0x0000ffff	0x000000
0x00000020	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000000
0x00000040	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000000
0x00000060	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000000
0x00000080	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000000
0x000000a0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000000
0x000000c0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000000
0x000000e0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000000
0x00000100	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000000
0x00000120	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000000

## 仿真

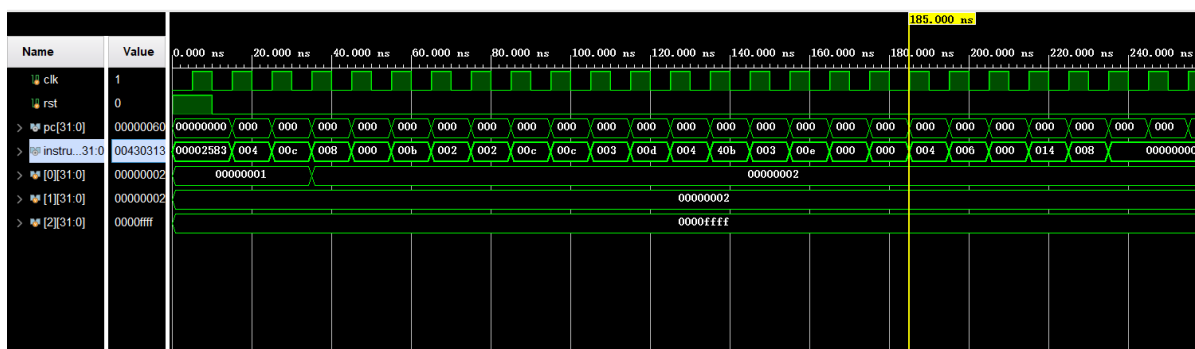

## 2.排序

### 汇编代码

```

.data
size:.word 16
data:.word 0xf, 0xe, 0xd, 0xc, 0xb, 0xa, 0x9, 0x8, 0x7, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2,
0x1, 0x0

.text
sort:
    lw s0, size      #n=16
    la s1 data
    addi s2, x0, 0    #i=0

```

```

loop1:
    ble s0, s2, exit1      #if(i>=n) goto exit1
    addi s3, s2, 1         # j=i+1
    addi s4, s2, 0         # min=i
loop2:
    beq s3,s0,swap         #if(j=n) goto exit2

    slli a3, s3, 2         #a3=j*4
    add a3, s1,a3          #a3= data_address+j*4
    lw t3, 0(a3)           # j
    slli a4, s4, 2         #a4 = min*4
    add a4, s1,a4          #a4 = data_address+min*4
    lw t4, 0(a4)           #min
    ble t3, t4, select_min #if(data[j]<data[min]) select_min
    jal x0, next

select_min:
    addi s4, s3, 0

next:
    addi s3, s3, 1         #j++
    jal x0, loop2          #goto loop2

swap:
    beq s2, s4, exit2      #if(i==min) next loop1
    slli a2, s2, 2         #a2=i*4
    add a2, s1, a2         #a2 = data_address+i*4
    lw t2, 0(a2)          # i
    slli a4, s4, 2         #t0=min*4
    add a4, s1, a4         #t0= data_address+min*4
    lw t4, 0(a4)          # min
    sw t2, 0(a4)           #
    sw t4, 0(a2)


exit2: addi s2, s2, 1      #i++
    jal x0, loop1          #goto loop2
exit1:
    addi x0,x0,0

```

## 排序结果

Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x00000000	0x00000010	0x00000000	0x00000001	0x00000002	0x00000003	0x00000004	0x00000005	0x00000006
0x00000020	0x00000007	0x00000008	0x00000009	0x0000000a	0x0000000b	0x0000000c	0x0000000d	0x0000000e
0x00000040	0x0000000f	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000060	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000080	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x000000a0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x000000c0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x000000e0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000100	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000120	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

## 仿真结果

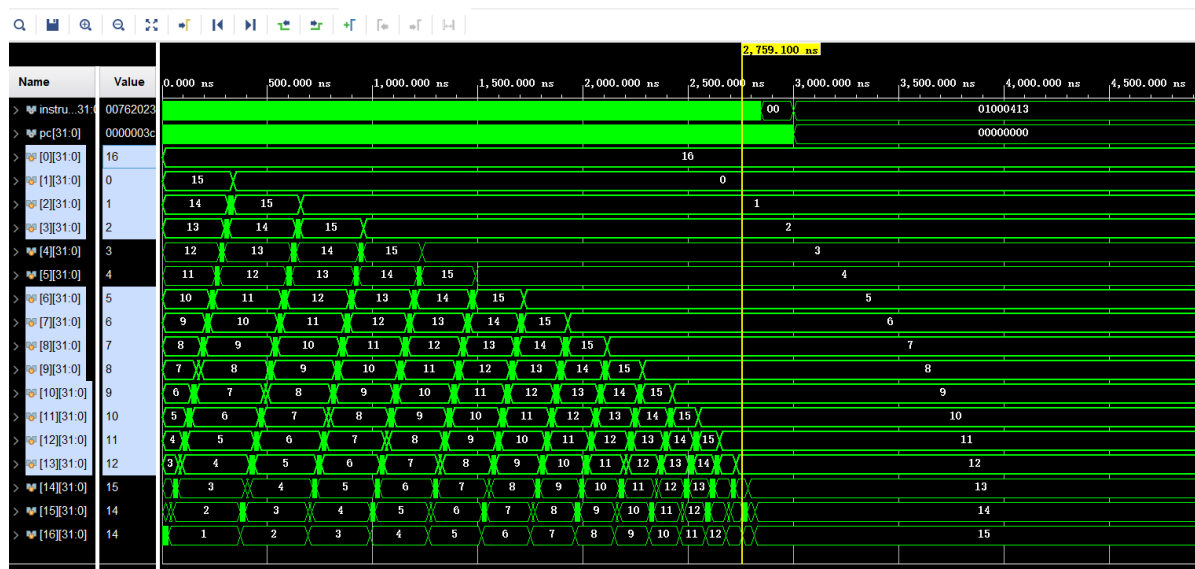

## 实验总结

- 本次实验中, 掌握了单周期CPU设计的基本步骤、Vivado仿真, 为流水线CPU设计打下基础.
- 本次实验中, 掌握了处理器调试单元的原理与使用, 为流水线CPU调试打下基础.